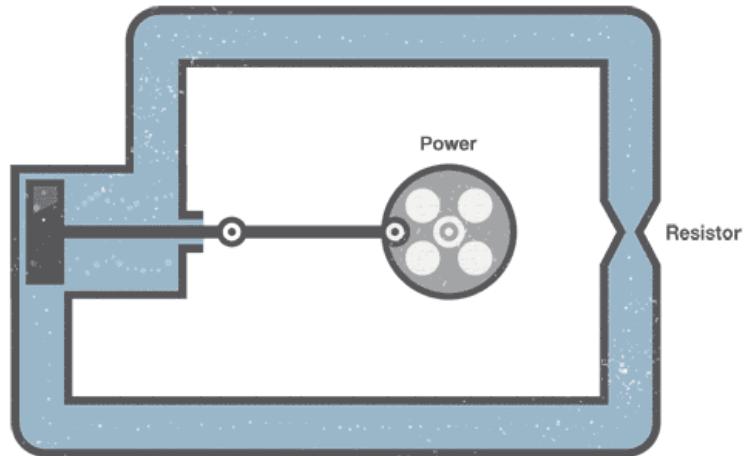




Alternating Current: The Water Analogy



Oscilaciones Forzadas Corriente Alterna

Fuente de CA

R en circuito de CA

C en circuito de CA

L en circuito de CA

Circuito RLC en alterna



- Impedancia

- Potencia

- Resonancia


Fuente de CA

Alternating Current: The Water Analogy

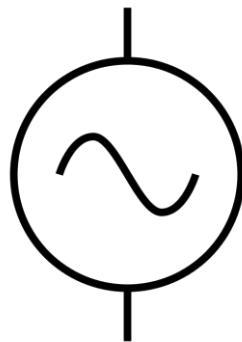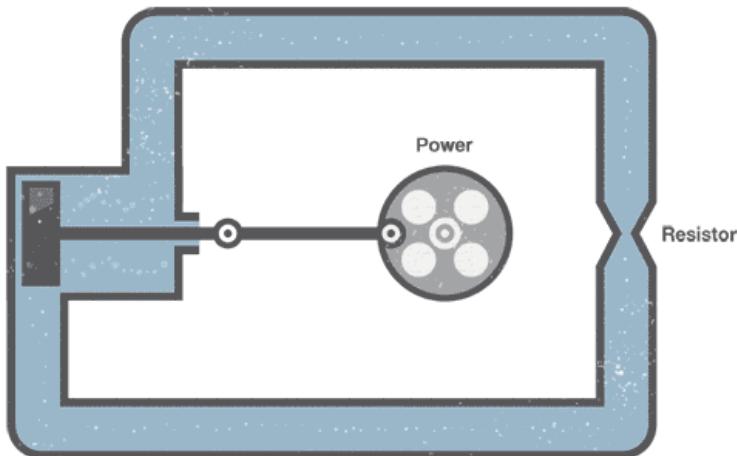


$$\varepsilon(t) = \varepsilon_{max} \operatorname{sen}(\omega t)$$

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

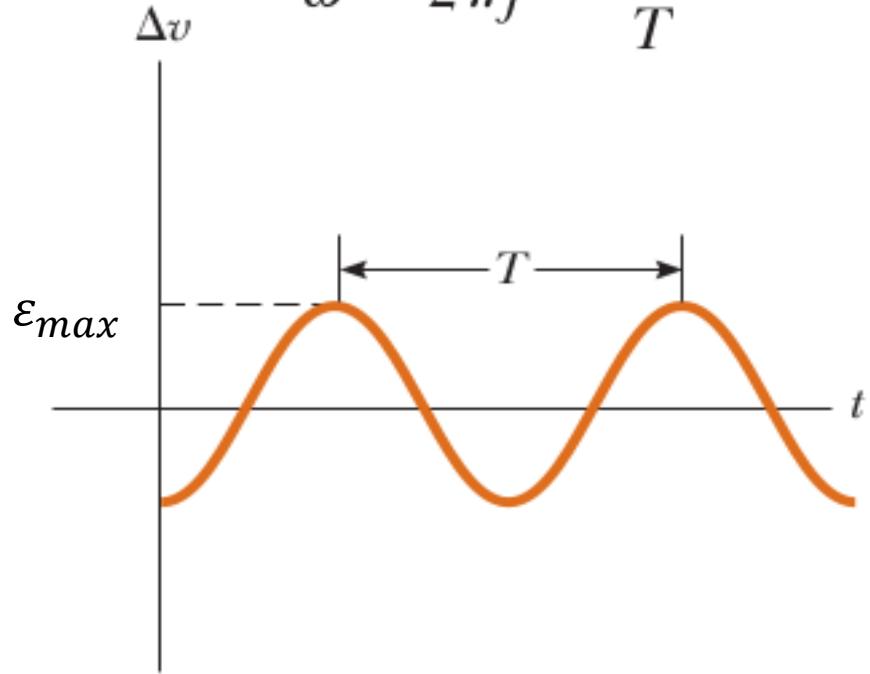


Fasores – Diagrama de Fasores

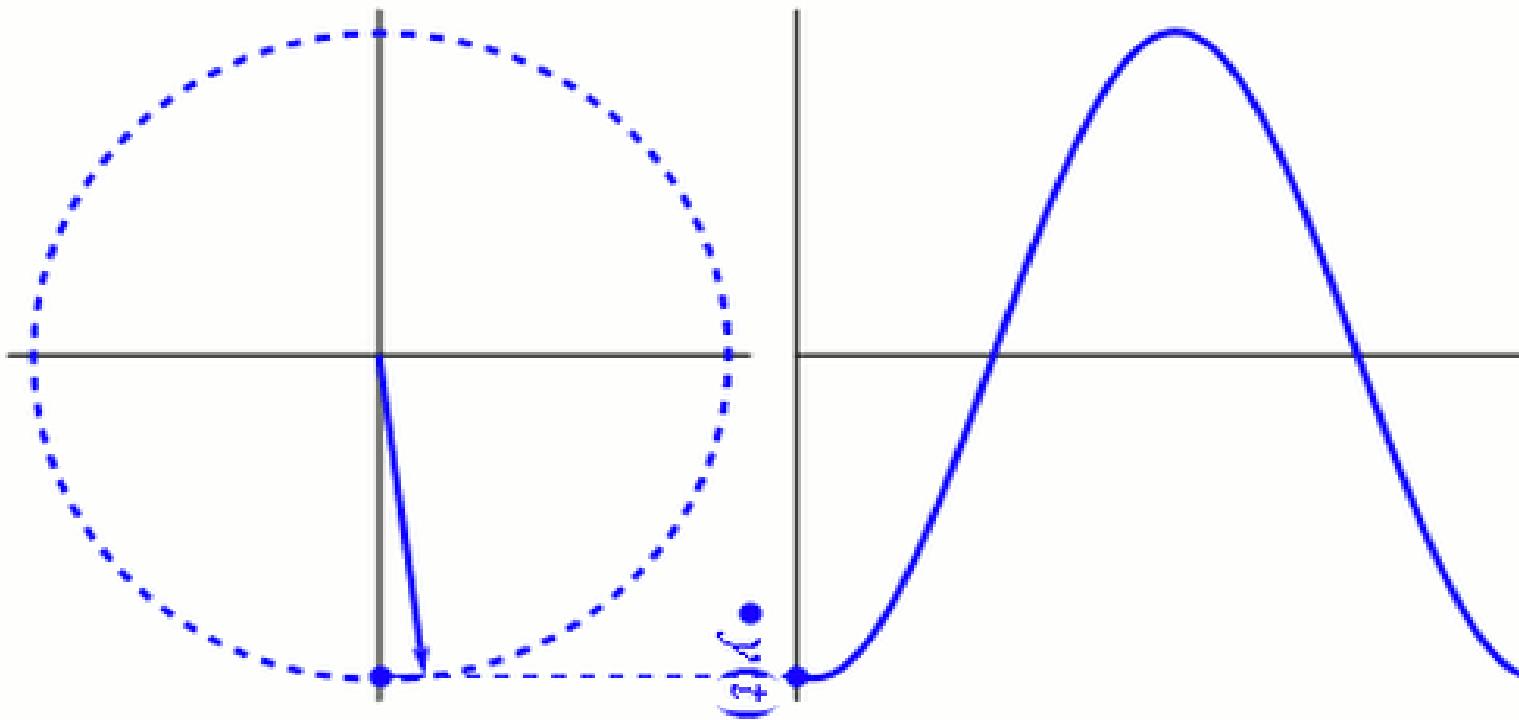

- Vector que rota en sentido anti-horario.
- Representación abreviada de una función sinusoidal, con una determinada frecuencia
- Su modulo es el valor máximo de la magnitud representada.
- Su componente y da el valor instantáneo de la magnitud.
- 2 magnitudes en fase giran juntas
- Al ángulo de desfasaje es el ángulo entre los 2 vectores

R en circuito de CA

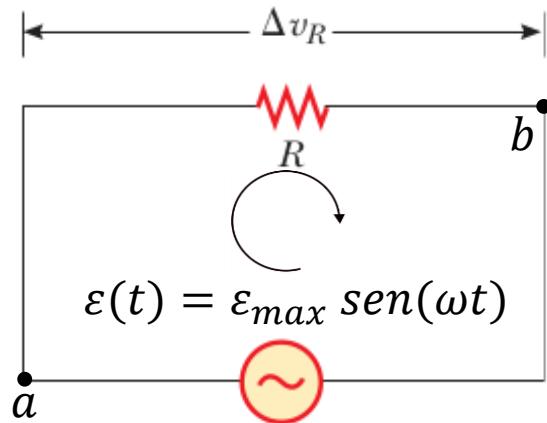


$$(V_a - V_b) + (V_b - V_a) = \epsilon(t) - iR(t) R = 0$$

$$i_R(t) = \frac{\epsilon(t)}{R} = \frac{\epsilon_{max}}{R} \sin(\omega t) = I_{max} \sin(\omega t)$$



$$\Delta v_R(t) = iR(t) R = I_{max} R \sin(\omega t) = \Delta_{max} \sin(\omega t)$$

R en circuito de CA


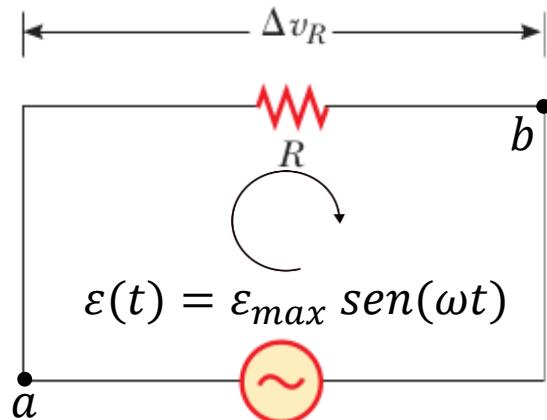


$$\Delta v_R(t) = \Delta V_{R,max} \operatorname{sen}(\omega t)$$
$$i_R(t) = I_{max} \operatorname{sen}(\omega t)$$

$$\Delta V_{R,max} = I_{max} R$$

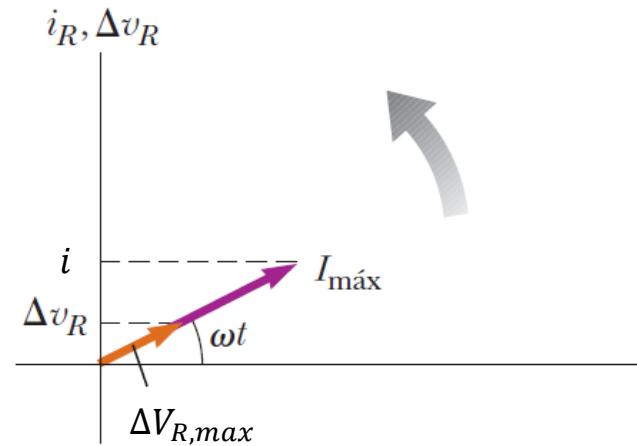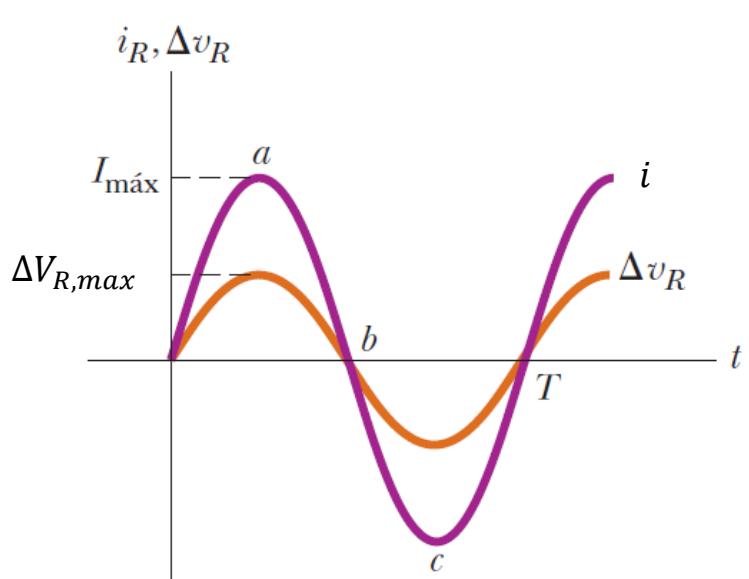

Valores eficaces

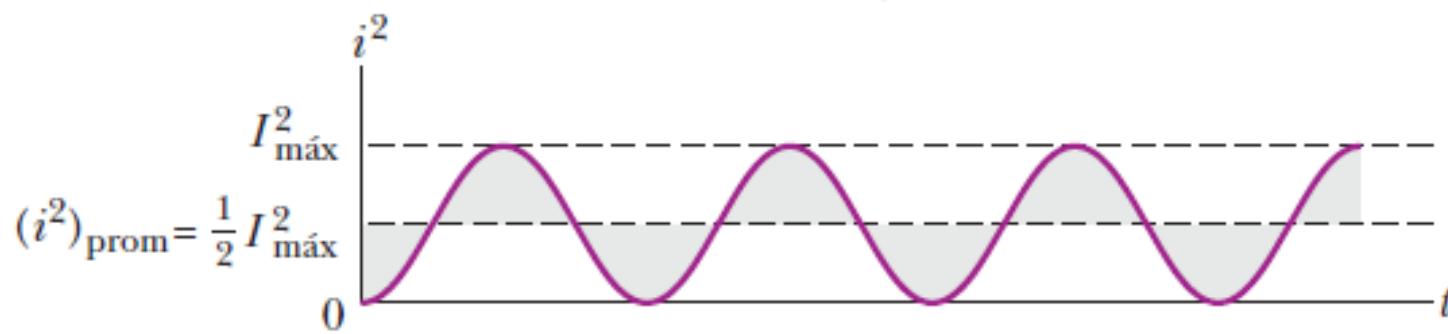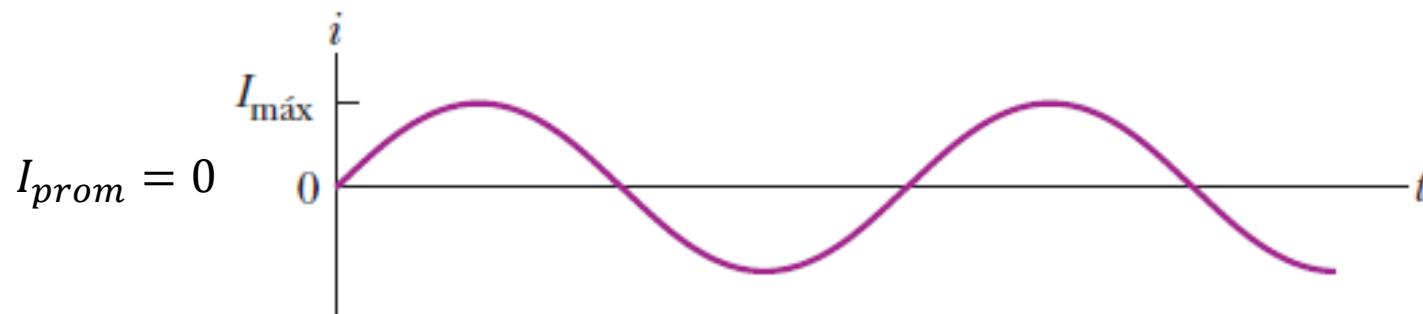


$$I_{ef} = \sqrt{(i^2)_{prom}} = \sqrt{\frac{I_{max}^2}{2}}$$

$$I_{ef} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$$

$$\Delta V_{ef} = \frac{\Delta V_{max}}{\sqrt{2}}$$

C en circuito de CA

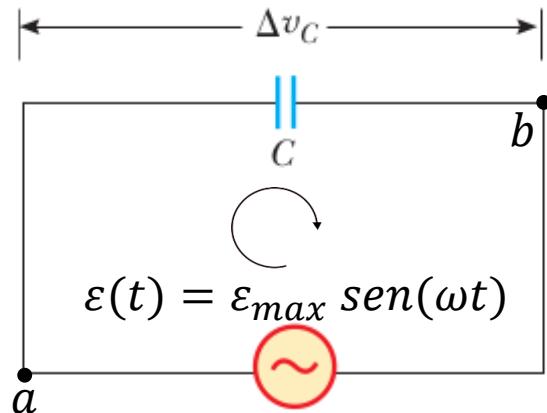

$$(V_a - V_b) + (V_b - V_a) = \varepsilon(t) - \Delta v_C(t) = 0$$

$$\Delta v_C(t) = \varepsilon_{max} \operatorname{sen}(\omega t) = \Delta V_{C,max} \operatorname{sen}(\omega t) = \frac{q(t)}{C}$$

como: $i_C(t) = \frac{dq}{dt}$


$$i_C(t) = \frac{d}{dt} \left(C \Delta V_{C,max} \operatorname{sen}(\omega t) \right) \quad i_C(t) = C \omega \Delta V_{C,max} \cos(\omega t)$$

I_{max}

$$i_C(t) = I_{max} \cos(\omega t) = I_{max} \operatorname{sen} \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\Delta V_{C,max} = \frac{1}{\omega C} I_{max} = X_C I_{max} \quad X_C = \text{Reactancia capacitiva}$$



C en circuito de CA

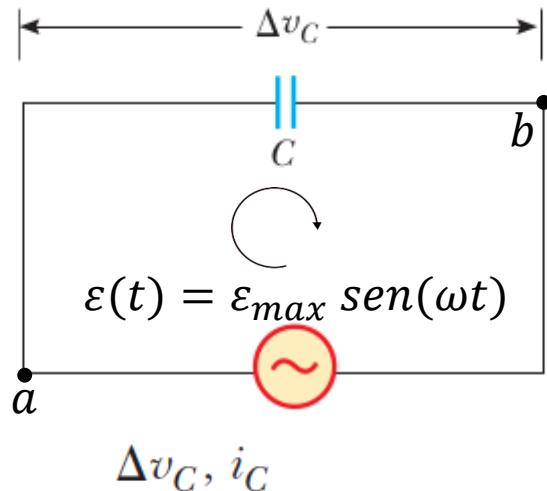

$$\Delta v_C(t) = \Delta V_{C,max} \operatorname{sen}(\omega t)$$


$$i_C(t) = I_{max} \operatorname{sen}\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$
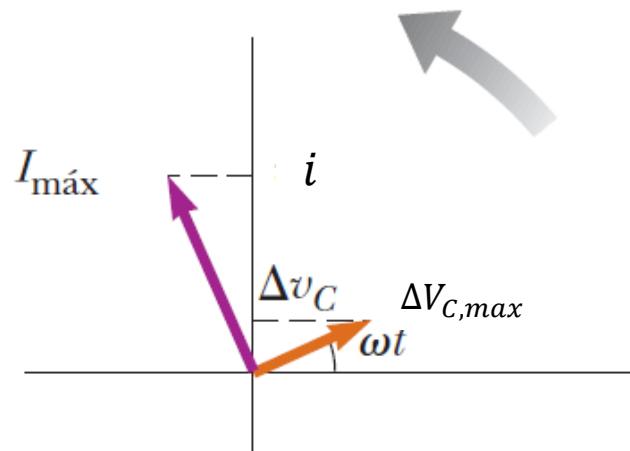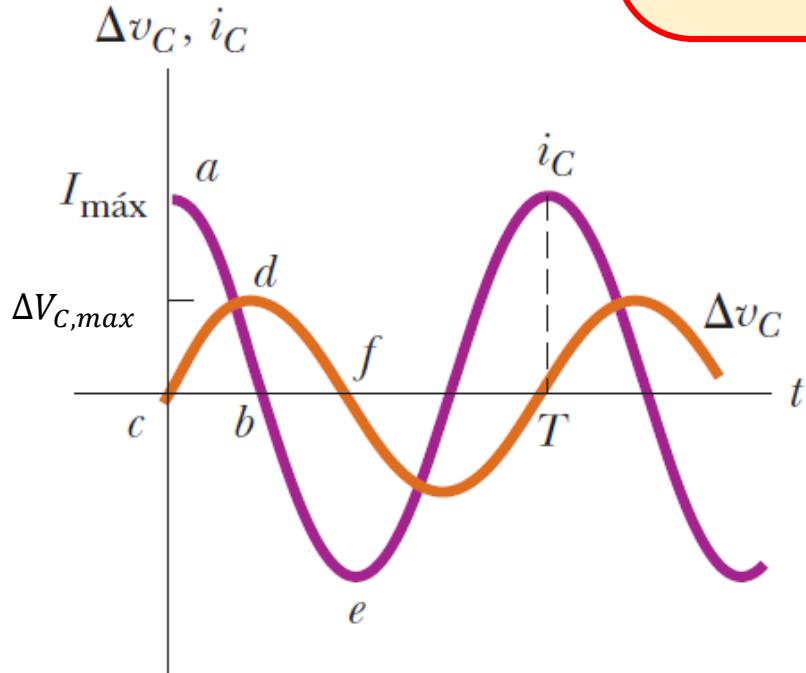
$$\Delta V_{C,max} = I_{max} X_C \quad \text{con} \quad X_C = \frac{1}{\omega C}$$



En C, la tensión se atrasa $\frac{\pi}{2}$ respecto a la corriente

L en circuito de CA

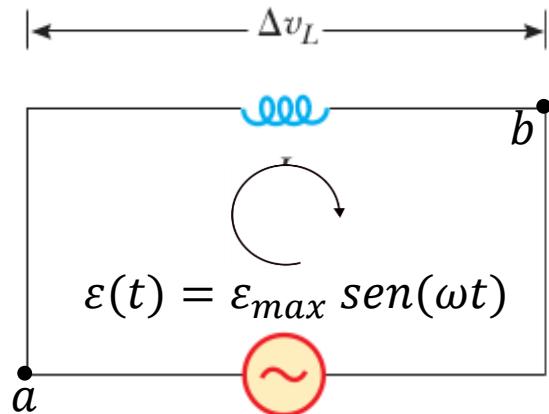

$$(V_a - V_b) + (V_b - V_a) = \varepsilon(t) - \Delta v_L(t) = 0$$

$$\Delta v_L(t) = \varepsilon_{max} \sin(\omega t) = \Delta V_{L,max} \sin(\omega t)$$

$$\Delta v_L(t) = L \frac{di_L}{dt} \Rightarrow \int di_L = \frac{1}{L} \Delta V_{L,max} \int \sin(\omega t) dt$$


$$i_L(t) = -\frac{\Delta V_{L,max}}{\omega L} \cos(\omega t)$$

I_{max}

$$i_L(t) = -I_{max} \cos(\omega t) = I_{max} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\Delta V_{L,max} = \omega L I_{max} = X_L I_{max} \quad X_L = Reactancia\ inductiva$$



L en circuito de CA

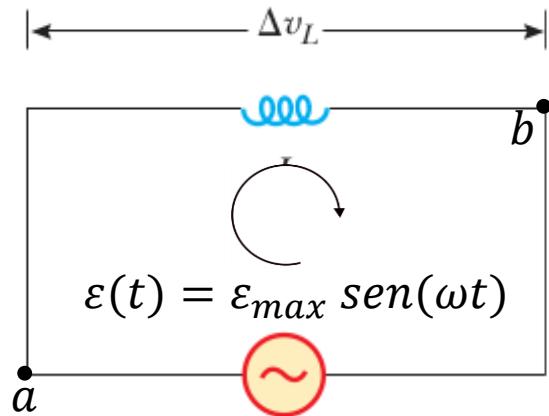

$$\Delta v_L(t) = \Delta V_{L,max} \operatorname{sen}(\omega t)$$





$$i_L(t) = I_{max} \operatorname{sen}\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$
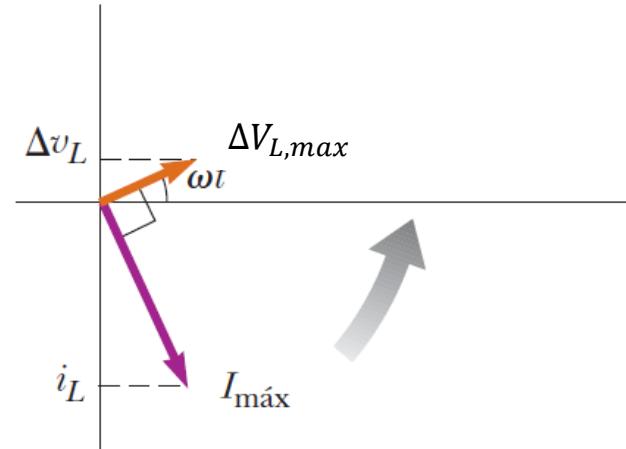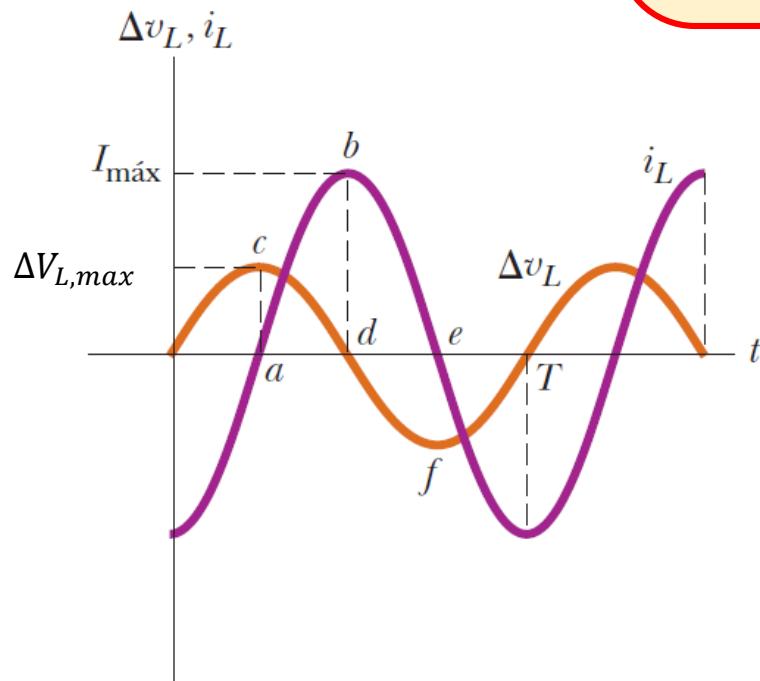
$$\Delta V_{L,max} = I_{max} X_L \quad \text{con} \quad X_L = \omega L$$



En L, la tensión se adelanta $\frac{\pi}{2}$ respecto a la corriente.


Circuito RLC en CA

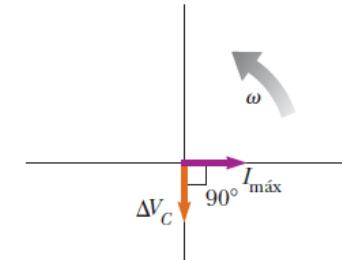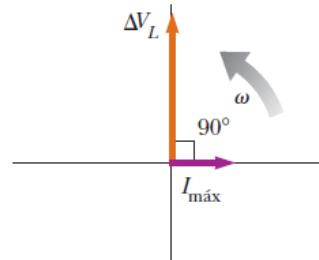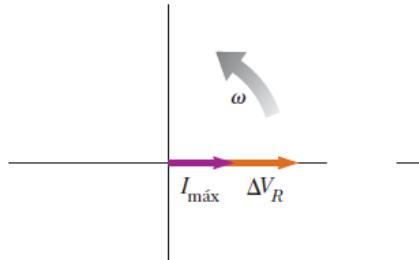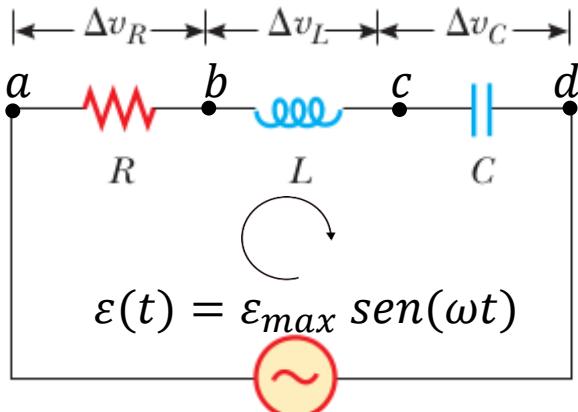

$$(V_a - V_d) + (V_b - V_a) + (V_c - V_b) + (V_d - V_c) = 0$$

$$\varepsilon(t) - \Delta v_R(t) - \Delta v_L(t) - \Delta v_C(t) = 0$$
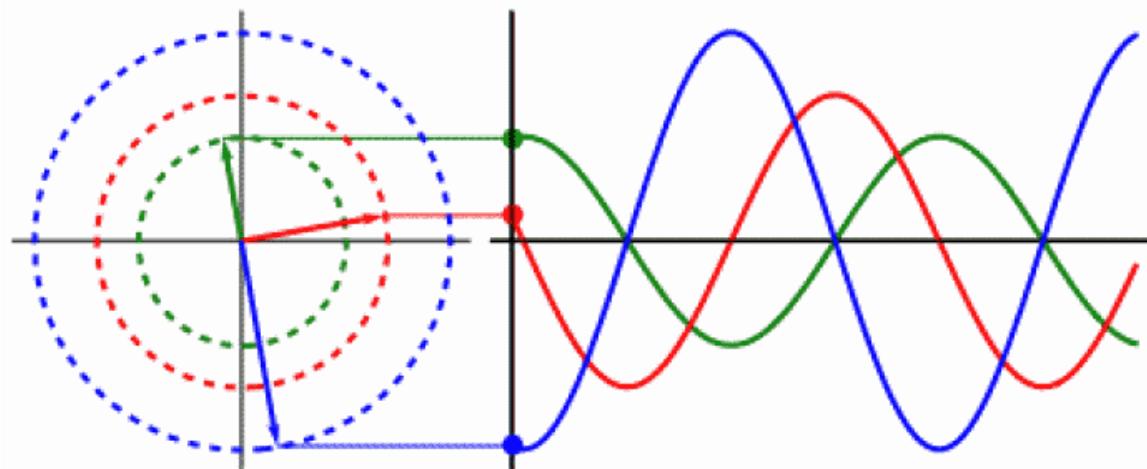
$$\varepsilon(t) = \Delta v_R(t) + \Delta v_L(t) + \Delta v_C(t)$$





$\boxed{\Delta v_L}$

$\boxed{\Delta v_R}$

$\boxed{\Delta v_C}$

Circuito RLC en CA

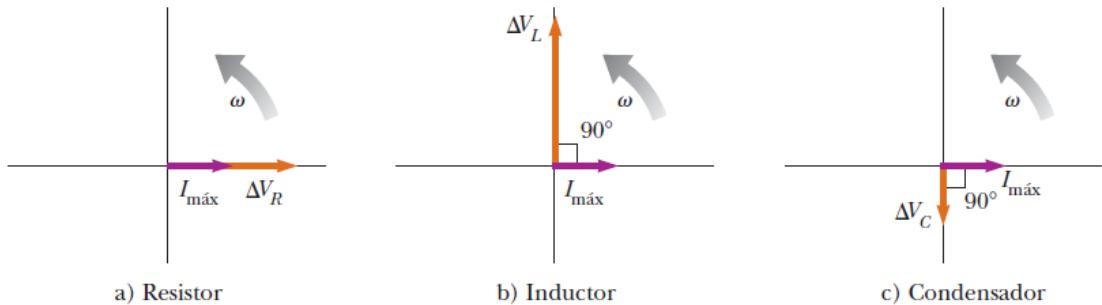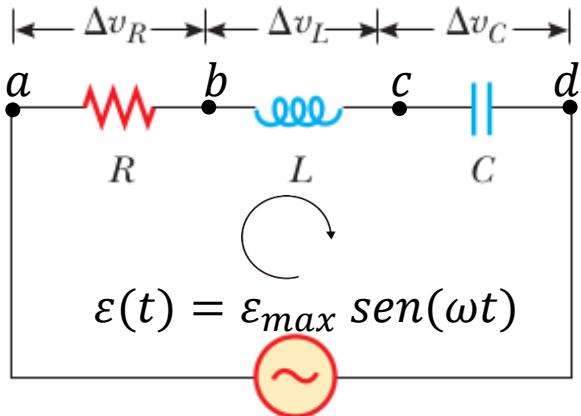

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_{max} \operatorname{sen}(\omega t)$$

$$\Delta v_R(t) = \Delta v_{R,max} \operatorname{sen}(\omega t) \rightarrow \Delta v_{R,max} = I_{max}R$$

$$\Delta v_L(t) = \Delta v_{L,max} \operatorname{sen}\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \Delta v_{L,max} = I_{max}X_L$$




$$\Delta v_C(t) = \Delta v_{C,max} \operatorname{sen}\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \Delta v_{C,max} = I_{max}X_C$$

$$i(t) = I_{max} \operatorname{sen}(\omega t + \phi)$$

$I_{max} = ?$
 $\phi = ?$

La corriente $i(t)$ va a ser la misma en todos los elementos, ya que están en serie.

Circuito RLC en CA - Impedancia

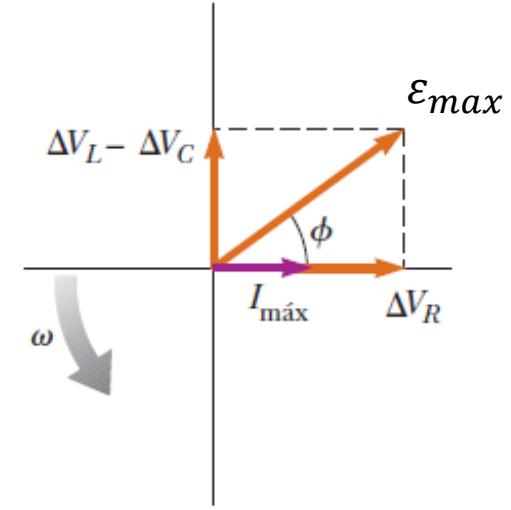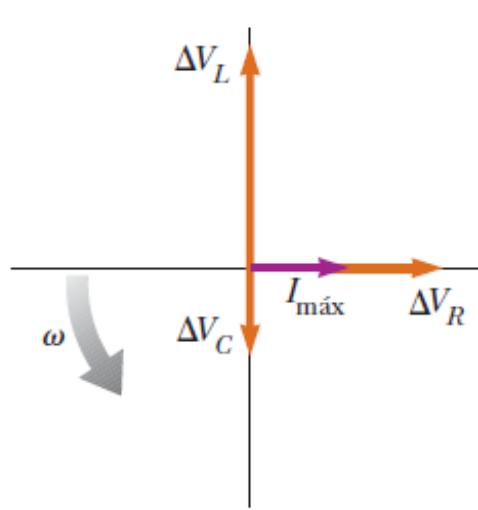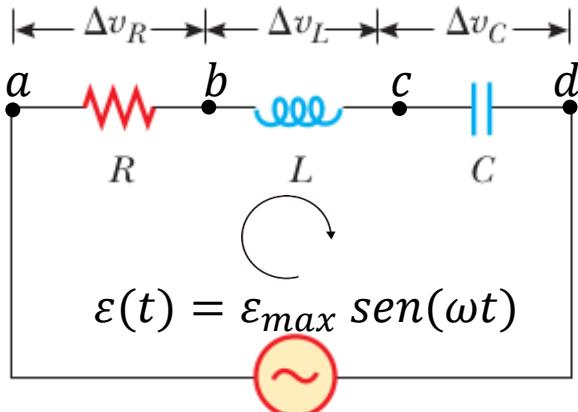

$$\epsilon_{max} = \sqrt{(\Delta V_{R,max})^2 + (\Delta V_{L,max} - \Delta V_{C,max})^2} = \sqrt{(I_{max}R)^2 + (I_{max}X_L - I_{max}X_C)^2}$$

$$\epsilon_{max} = I_{max} \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$




$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \text{Impedancia}$$

$$I_{max} = \frac{\epsilon_{max}}{Z}$$

o

$$I_{ef} = \frac{\epsilon_{ef}}{Z}$$

Circuito RLC en CA – Angulo ϕ

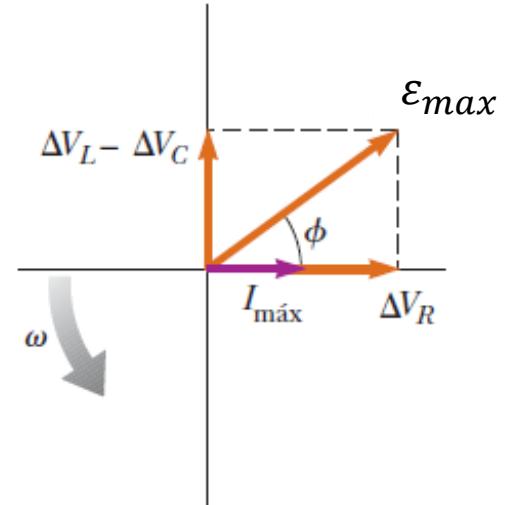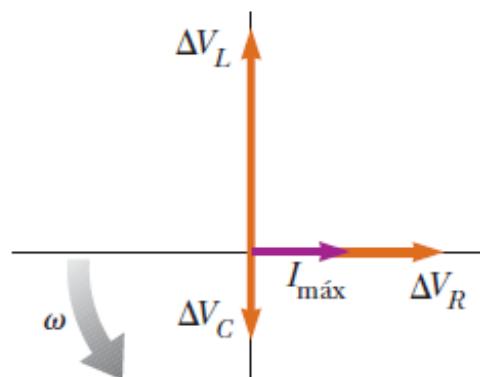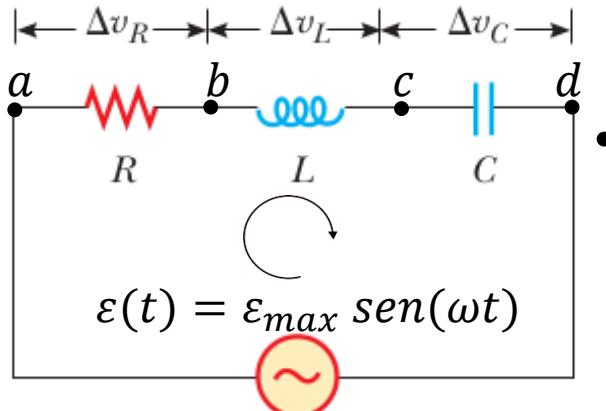


$$\tan(\phi) = \frac{\Delta V_{L,max} - \Delta V_{C,max}}{\Delta V_{R,max}} = \frac{I_{max} X_L - I_{max} X_C}{I_{max} R} = \frac{X_L - X_C}{R}$$

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{X_L - X_C}{R} \right)$$

De esta forma ϕ esta definido desde la corriente hacia la tensión


$\phi > 0 \Rightarrow X_L > X_C \rightarrow$ Circuito Inductivo
 $\phi < 0 \Rightarrow X_L < X_C \rightarrow$ Circuito Capacitivo
 $\phi = 0 \Rightarrow X_L = X_C \rightarrow$ Circuito totalmente Resistivo o en Resonancia

Circuito RLC en CA en resonancia

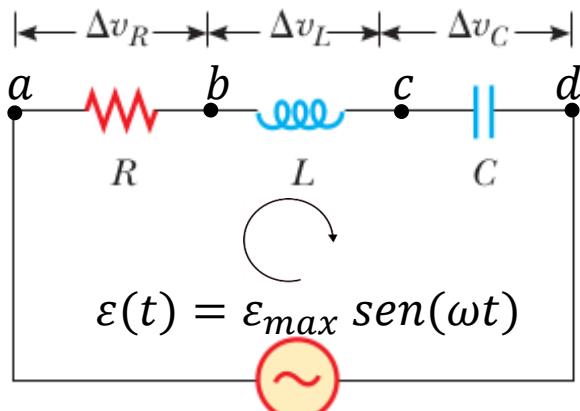

Circuito en resonancia:
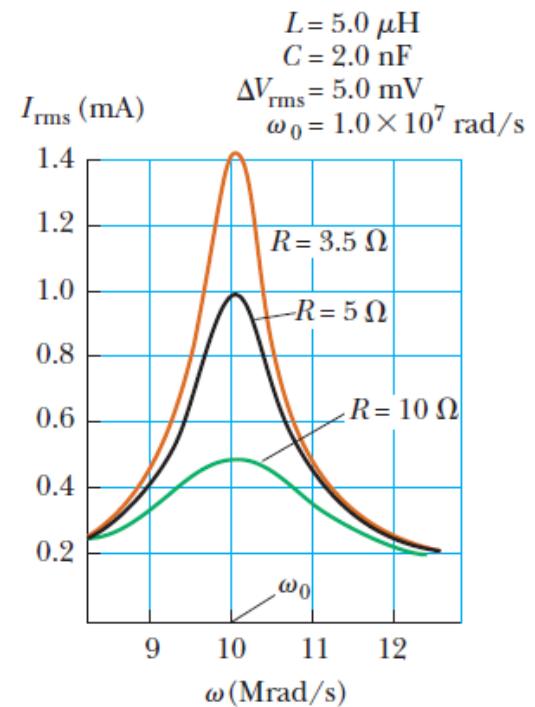
$$\begin{aligned} X_L &= X_C \\ \Delta V_{L,max} &= \Delta V_{C,max} \\ \phi &= 0 \\ Z &= R \end{aligned}$$



Resonancia:

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}$$


$$\text{Cambiando } L \rightarrow L = \frac{1}{\omega^2 C}$$

$$\text{Cambiando } C \rightarrow C = \frac{1}{\omega^2 L}$$

$$\text{Cambiando } \omega \rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Frecuencia de resonancia

Circuito RLC - Potencia

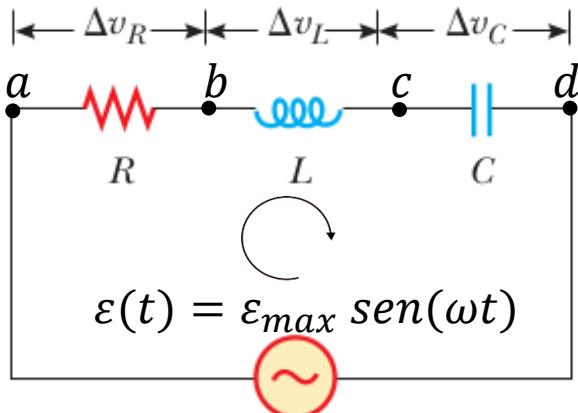

L y C no disipan energía, solo la almacenan y la devuelven.

Potencias instantáneas:

$$P_\epsilon(t) = \epsilon(t)i(t)$$

$$P_R(t) = \Delta v_R(t)i(t)$$

} No es práctico su uso

Lo conveniente es el uso de los valores promedio de potencia en término de los valores eficaces de corriente y tensión

$$\overline{P}_R = R \frac{I_{max}^2}{2}$$

$$\overline{P}_\epsilon = \frac{\epsilon_{max} I_{max}}{2} \cos(\phi)$$

$$\overline{P}_R = RI_{ef}^2$$

$$\overline{P}_L = 0$$

$$\overline{P}_\epsilon = \epsilon_{ef} I_{ef} \cos(\phi) \quad \overline{P}_C = 0$$

$$\cos(\phi) = \frac{R}{Z}$$